



Protocolo "Toca à campainha"

Material necessário:

- campainha eléctrica com base
- botão de campainha
- 3 condutores com ficha crocodilo
- suporte para colocar 4 pilhas (6v)
- 4 pilhas de 1,5 V (XL)

Monta o circuito tal como apresentado no esquema:

